

## 实验三 简易模型机中组合部件的实现

班级 计科 1907 姓名 杨杰 学号 201908010705

### 一、实验目的

1. 了解简易模型机的内部结构和工作原理。
2. 分析模型机的功能，设计 ALU 和移位逻辑。
3. 分析模型机的工作原理，设计模型机控制信号产生逻辑

### 二、实验内容

1. 用 VHDL 语言设计模型机的 ALU 模块；
2. 用 VHDL 语言设计模型机的移位模块；
3. 用 VHDL 语言设计模型机的控制信号产生逻辑。

### 三、实验方法

1、

#### 实验方法

采用基于 FPGA 进行数字逻辑电路设计的方法。

采用的软件工具是 Quartus II。

2、

#### 实验步骤

1、新建，编写源代码。

(1). 选择保存项和芯片类型：【File】-【new project wizard】-【next】-【next】(-【properties】(type=AHDL)-【next】(family=FLEX10K; name=EPF10K10TI144-4)-【next】-【finish】

(2). 新建：【file】-【new】(第二个 AHDL File)-【OK】

2、写好源代码，保存文件

3、编译与调试。确定源代码文件为当前工程文件，点击【processing】-【start compilation】进行文件编译，编译成功。

4、波形仿真及验证。新建一个 vector waveform file。

5、时序仿真或功能仿真。

6、查看 RTL Viewer:【Tools】-【netlist viewer】-【RTL viewer】。

### 四、实验过程

#### ALU:

##### 1、编译过程

a) 源代码如图 (VHDL 设计)

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity ALU is
    port (in_A,in_B:in std_logic_vector(7 downto 0);
          S:in std_logic_vector(3 downto 0);
          M:in std_logic;
          Cf,Zf:out std_logic;
          T:out std_logic_vector(7 downto 0));
end ALU;
architecture ALU_arc of ALU is
    signal temp,x1,x2:std_logic_vector(8 downto 0):="000000000";
begin
    x1<='0' & in_A;
    x2<='0' & in_B;
    process(in_A,in_B,S,M)
    begin
        if (M='0') then
            if (S="1001") then--add
                temp<=x1+x2;
                Cf<=temp(8);
                T<=temp(7 downto 0);
                if(temp="000000000") then Zf<='1';
                else Zf<='0';
                end if;
            elsif (S="0110") then--sub
                temp<=x1-x2;
                Cf<=temp(8);
                T<=temp(7 downto 0);
                if(temp="000000000") then Zf<='1';
                else Zf<='0';
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end ALU_arc;

```

```
..... else
.....   T<=in_A;
.....   Zf<='0';
.....   Cf<='0';
.....   end if;
..... else
.....   if(S="1010") then
.....     T<=in_B;
.....   elsif(S="1011") then--or
.....     T<=in_A or in_B;
.....     Zf<='0';
.....     Cf<='0';
.....   elsif(S="0101") then--not
.....     T<= not in_A;
.....     Zf<='0';
.....     Cf<='0';
.....   else
.....     T<=in_A;
.....     Zf<='0';
.....     Cf<='0';
.....   end if;
..... end if;
..... end process;
end ALU_arc;
```

b)编译、调试过程  
编译成功

c) RTL 视图

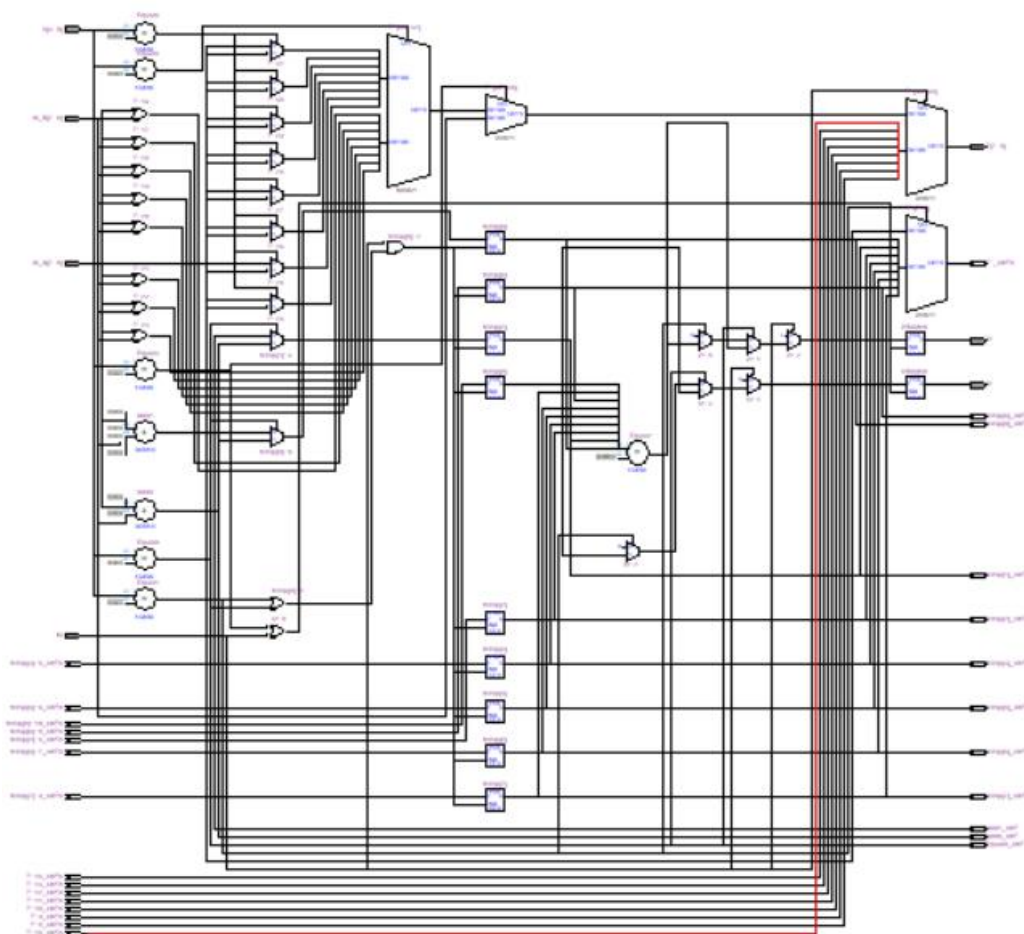

## 2、功能仿真

### a) 功能仿真过程

做好上述步骤后，在【processing】中选择【simulator tool】-【generate functional simulation netlist】-【start simulation】

### b)功能仿真图

Cf	B 0						
<input checked="" type="checkbox"/> in_A	B 001100	11110101	00100110	01010111	10001000	10111001	11101010
<input checked="" type="checkbox"/> in_B	B 000000	00000101	00000110	00000111	00001000	00001001	00001010
M	A 0						
<input checked="" type="checkbox"/> S	B 0001	0101	0110	0111	1000	1001	1010
<input checked="" type="checkbox"/> T	B 001100	11110101	00100000	01010111	10001000	11000010	11101010
Zf	A 0						

Cf	B 0						
<input checked="" type="checkbox"/> in_A	B 001100	00000101	00110110	01100111	10011000	11001001	11111010
<input checked="" type="checkbox"/> in_B	B 000000	00010101	00010110	00010111	00011000	00011001	00011010
M	A 0						
<input checked="" type="checkbox"/> S	B 0001	0101	0110	0111	1000	1001	1010
<input checked="" type="checkbox"/> T	B 001100	11111010	00110110	01100111	10011000	11001001	00011010
Zf	A 0						

### c) 结果分析及结论

当 M=0 时，进行算术运算或者直通

S=1001 执行加法运算 in\_A=11001001, in\_B=00011010, 输出 T=11001001, Cf=0, Zf=0;  
 S=0110 执行减法运算 in\_A=00110110, in\_B=00010110, 输出 T=00110110, Cf=0, Zf=0;  
 S 的其余情况为直通, T=in\_A

当 M=1 时, 进行逻辑运算

S=1011 执行或运算 in\_A=00101011, in\_B=00011011, 输出 T=00111011, Cf=0, Zf=0;

S=0101 执行非运算 in\_A=00000101, in\_B=00010101, 输出 T=11111010, Cf=0, Zf=0;

S=1010 T=in\_B

其余情况 T=in\_A;

结果正确

移位逻辑:

### 1、编译过程

a) 源代码如图 (VHDL 设计)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity Logic_move is
  port (
    fbus, frbus, flbus : in std_logic;
    IN_ALU: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
    out_move: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
    cf : out std_logic:='0'
  );
end entity Logic_move;

architecture Logic_move_arc of Logic_move is
begin
  process(fbus, frbus, flbus)
  begin
    if(fbus='1' and flbus='0' and frbus='0') then
      out_move<=IN_ALU;
      cf<='0';
    elsif(fbus='0' and flbus='1' and frbus='0') then
      out_move<=IN_ALU(6 downto 0)&IN_ALU(7);
      cf<=IN_ALU(7);
    elsif(fbus='0' and flbus='0' and frbus='1') then
      out_move<=IN_ALU(0) & IN_ALU(7 downto 1);
      cf<=IN_ALU(0);
    else
      out_move<="ZZZZZZZZ";
    end if;
  end process;
end architecture Logic_move_arc;
```

b)编译、调试过程

编译成功

c) RTL 视图

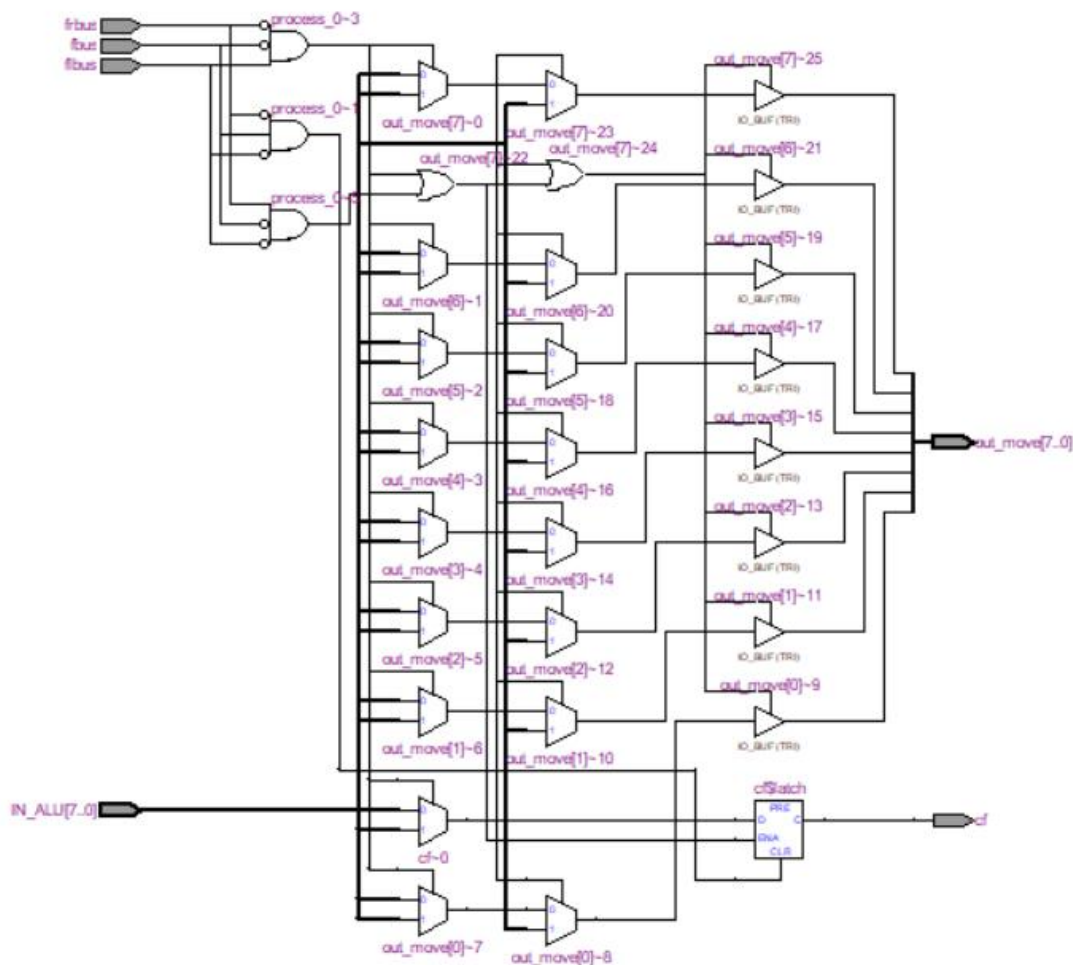


## 2、功能仿真

### a) 功能仿真过程

做好上述步骤后，在【processing】中选择【simulator tool】-【generate functional simulation netlist】-【start simulation】

### b)功能仿真图

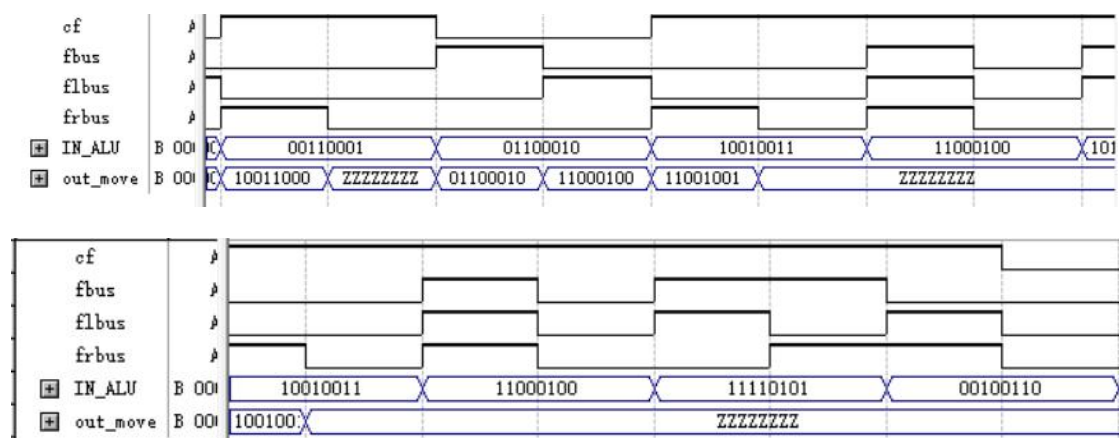

### c) 结果分析及结论



Fbus、flbus、frbus 只有一个为 1 时，才有效

当 fbus=1, flbus=0, frbus=0, 时为直通, IN\_ALU=01100010, out\_move=01100010

当 fbus=0, flbus=1, frbus=0, 时左移, IN\_ALU=01100010, out\_move=11000100

当 fbus=0, flbus=0, frbus=1, 时右移, IN\_ALU=00110001, out\_move=10011000

其余情况均为无效状态，输出为高阻 “zzzzzzzz”

结果正确

控制信号产生逻辑：

### 1、编译过程

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Controller is
port (
    .....
    MOVA, MOVB, MOVC, ADD, SUB, OR0, NOT0, SHR, SHL, JMP, JZ,
    JC, IN0, OUT0, NOP, HALT, SM, CF, ZF: IN STD_LOGIC;
    IR : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    RAA, RWBA, MADD : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    ALU_S: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    WE, M, FBUS, FRBUS, FLBUS, LD_PC, IN_PC, XL, DL, LD_IR,
    CF_EN, ZF_EN, IN_EN, OUT_EN, SM_EN : OUT STD_LOGIC
    .....
);
end entity Controller;

architecture Controller_arc of Controller is

begin
process (MOVA, MOVB, MOVC, ADD, SUB, OR0, NOT0, SHR, SHL,
    --> JMP, JZ, JC, IN0, OUT0, NOP, HALT, SM, CF, ZF, IR)
    ....
begin
    LD_IR<=not SM;
    --> LD_PC<=(JZ AND ZF) OR (JC AND CF) OR JMP;
    --> IN_PC<=(JZ AND (NOT ZF)) OR (JC AND (NOT CF)) OR NOP OR (NOT SM);
    --> WE<=not (MOVA or MOVB or MOVC or ADD or SUB or OR0 or
    --> NOT0 or SHR or SHL or IN0) or not(SM);
    --> RAA<=IR(1 DOWNTO 0);
    --> RWBA<=IR(3 DOWNTO 2);
    --> if SM='0' then
    --> --> MADD<="00";
    --> elsif (SM='1' AND MOVC='1') then
    --> --> MADD<="01";
    --> elsif (SM='1' AND MOVB='1') then
    --> --> MADD<="10";
```

```

-->else MADD<="00";
-->end if;

-->ALU_S<=IR(7 DOWNTO 4);
-->XL<=MOVB;
-->DL<=MOVC OR JMP OR (ZF AND JC) OR (NOT SM);

-->if ( (IR(7 DOWNTO 4)="1001" ) OR (IR(7 DOWNTO 4)="0110" ) .
-->-->OR (IR(7 DOWNTO 4)="1011" ) OR (IR(7 DOWNTO 4)="0101" ) ) then
-->-->M<='1';
-->else M<='0';
-->end if;
-->FBUS<=MOVA or MOVB or ADD or SUB or OR0 or NOT0 or SHR or SHL;
-->FLBUS<=SHL;
-->FRBUS<=SHR;
-->CF_EN<=ADD or SUB or OR0 or NOT0 or SHR or SHL;
-->ZF_EN<=ADD or SUB or OR0 or NOT0;
-->SM_EN<= NOT HALT;
-->IN_EN<= NOT IN0;
-->OUT_EN <= NOT OUT0;
-->end process;
end architecture Controller_arc;


```

b)编译、调试过程  
编译成功

c) RTL 视图





 

## c) 结果分析及结论

当执行指令 MOVA 时：把数据从 R2 移到 R1

取址周期 SM=0:

DL=1, XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=10010001

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=01, RWBA=00, 将数据送入 ALU, ALU=1001, R1+R2

时钟处于下降沿, R1 寄存器载入输入数据, 产生进位 cf=1

指令执行完成.

当执行指令 MOV 时：把寄存器中的值送入到 RAM 中

取址周期 SM=0:

DL=1, XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=11111111

执行周期 SM=1:

WE=1, RAA=11, RWBA=11, 读出寄存器 A 对应数据, DL=0, XL=1 加载 RAM 中, RAM[address]=00000000

指令执行完成.

当执行指令 MOV 时：把 RAM 中数据移动到寄存器中, 其中 M 是 C 寄存器中存储的地址

取址周期 SM=0:

DL=1, XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=11110011

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=11, RWBA=00, RAM 读出 00000000 对应数据加载到 A 寄存器中

时钟为 8.0ns, 时钟处于下降沿, A 寄存器载入总线数据,

指令执行完成.

当执行指令 ADD 时: 将寄存器 R1R2 中的数据做算数相加加载入 R1 寄存器

DL=1, XL=0 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=10010001

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=01, RWBA=00, 将数据送入 ALU, ALU=1001, R1+R2

时钟为 12.0ns, 时钟处于下降沿, R1 寄存器载入输入数据产生进位 cf=1

指令执行完成

当执行指令 SUB 时: 将寄存器 R1R2 中的数据做算数相减输入载入 R1 寄存器

取址周期 SM=0:

DL=1, XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=01100001

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=01, RWBA=00, 将数据送入 ALU, ALU=0110, R1-R2

时钟处于下降沿, R1 寄存器载入输入数据, 结果为 00000000, zf 标志为 1.

指令执行完成.

当执行指令 OR0 时: 将寄存器 R1R2 中的数据或操作后存入 R1

取址周期 SM=0:

DL=1, XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=10110001

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=01, RWBA=00, R1 or R2=11110011

时钟处于下降沿, R1 寄存器载入总线数据

指令执行完成.

当执行指令 NOT0 时: 将寄存器 R1 中的数据取反后存入 R1

取址周期 SM=0:

DL=1, XL=0 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=01010000

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=00, RWBA=00, not R1=11110011

时钟处于下降沿, R1 寄存器载入总线数据

指令执行完成.

当执行指令 SHR 时: 将寄存器 R1 中的数据右移后存入 R1

取址周期 SM=0:

RAM\_DL=1, RAM\_XL=0 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=10100000

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=00, RWBA=00, R1 右移

时钟处于下降沿, R1 寄存器载入总线数据指令执行完成.

当执行指令 SHL 时: 将寄存器 R1 中的数据左移后存入 R1

取址周期 SM=0:

DL=1,XL=0,时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=00010000

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=00, RWBA=00, R1 左移

时钟处于下降沿, R1 寄存器载入总线数据

指令执行完成.

当执行指令 JC 时: PC 寄存器转移到指定地址

取址周期 SM=0:

DL=1,XL=0 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟为 13.0ns 时, 时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据

执行周期 SM=1:

WE=1, RAA=10, RWBA=00, DL=1,XL=0, 从 RAM 读取一条地址

时钟处于下降沿, PC 寄存器载入输入数据

指令执行完成.

当执行指令 JZ 时: PC 寄存器转移到指定地址

取址周期 SM=0:

DL=1,XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据

WE=1, RAA=10, REBA=00, DL=1,XL=0, 从 RAM 读取一条地址

时钟处于下降沿, PC 寄存器载入输入数据指令执行完成.

当执行指令 JMP 时: 将寄存器指向指定的地址

取址周期 SM=0:

DL=1,XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据

WE=1, RAA=00, RWBA=00, IN0=0,LD=1,

时钟处于下降沿, PC 寄存器载入总线数据

指令执行完成.

当执行指令 IN0 时: 将数据输入载入 R1 寄存器

取址周期 SM=0:

DL=1,XL=0,时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=00100000

执行周期 SM=1:

WE=0, RAA=00, RWBA=00, 将 IN 线对应数据加载到 R1 寄存器中

时钟处于下降沿, A 寄存器载入输入数据, IN0=11110011

指令执行完成.

当执行指令 OUT0 时: 将寄存器 R1 的数据输出

取址周期 SM=0:

DL=1,XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=01000000

执行周期 SM=1:

WE=1, RAA=00, RWBA=00, OUT0=1, 向外展示数据, LED=00001100.

指令执行完成.

当执行指令 NOP 时: 空操作不进行任何实际操作

取址周期 SM=0:

DL=1, XL=0 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=011100000

执行周期 SM=1:

WE=1, RAA=00, RWBA=00, 载入 pc

时钟处于下降沿, 不进行任何操作.

指令执行完成.

当执行指令 HALT 时: 停机操作, 所有使能信号失效, 计算机系统不再运作

取址周期 SM=0:

DL=1, XL=0, 时钟上升沿 RAM 读出指令

时钟处于下降沿, 指令寄存器 IR 载入数据, IR=10000000

执行周期 SM=1:

系统所有使能信号失效, 此时所有部件不工作.

指令执行完成.

指令执行完成

结论: 仿真结果满足功能要求, 设计正确

## 五、实验结论

### 1、思考题

#### 1) 移位逻辑不工作时，输出应该为何值？为什么？

输出为高阻“ZZZZZZZZ”

因为不工作时即不导通，因此会相应的输出高阻态

#### 2) ALU 的输出 Cf 和 Zf 应该如何处理？

将 CF,ZF 分别传入 CF,ZF 对应的触发器内，当触发器时钟信号上升或下降沿时产生相应的控制信号控制 JC,JZ 执行。

CF 为进位标志，加法时的最高位产生进位或者减法时的最高位出现借位，则 CF=1，否则 CF=0；

ZF 为零标志，运算结果每位都是 0 时，ZF=1，否则 ZF=0；

#### 3) 如何产生正确的控制信号以及具体的编程实现？

FBUS, FRBUS, FLBUS: 为控制移位寄存器的信号指导移位寄存器进行左右移位，  
传送以及高阻状态的执行

IR: 为控制指令寄存器的信号，指导 IR 进行载入

SM: 为控制 SM 时钟发生器的信号，指导其工作

WE, RAA, RWBA: 为控制寄存器组的信号，指导寄存器组的读写操。

MADD: 为控制选择器的信号，指导控制器进行选择

ALU, M: 为控制函数发生器的信号，指导函数发生器工作

LD, PC: 为控制指向 PC 寄存器的信号，指导 PC 进行加一和跳转操作

XL, DL: 为指向 RAM 的控制信号指导 RAM 进行读写或高阻状态

CF,ZF: 为控制 C,Z 寄存器的信号，指导 C, Z 寄存器的工作

IN0: 为控制输入的信号。

OUT0: 为控制输出的信号。

具体的编程实现见上述控制器的实验

### 2、实验总结与实验心得

本次的实验对我而言有一定的难度，所以其中简单的一部分由自己独立完成,另外一部分求助了同学。在同学的帮助下，我解决了自己的问题。在实验完成之后我对 ALU，移位逻辑，控制信号的产生有了更深入了解，同时对模型机的指令运作过程有了更深入的理解。