

实验四 模型机时序部件的实现

班 级 计科 1907 姓 名 杨杰 学号 201908010705



一、实验目的

1. 熟悉计数器、寄存器和 RAM 的工作原理。
2. 了解模型机中 SM 的作用。
3. 学会使用 VHDL 语言设计时序电路。

二、实验背景

  1. SM

模型机中所有指令的执行都是一个周期完成取指令，一个周期执行指令。如何区分当前周期是取指令还是执行呢？这就需要SM。当SM=0时，该周期完成取指令，当SM=1时，该周期执行指令。SM的功能及接口如下：




CLK	EN	功能
	1	SM \leftrightarrow SM取反
	0	SM不变

 2. 指令计数器PC

指令计数器PC保存的是下一条指令在RAM中存放的地址。

CPU执行一条指令，根据PC中存放的指令地址，将指令从RAM读出写入指令寄存器IR中，此过程称为“取指令”，与此同时，PC中的地址自动加1，指向下一条指令在RAM中的存放地址。跳转指令如JMP、JZ、JC让程序跳转至指定地址去执行，这时PC需要装载跳转地址。因此，指令计数器PC的接口及功能如下：




CLK	IN PC	LD PC	功能
	1	0	c[7..0]中数据自加1
	0	1	a[7..0] 向入c[7..0]

3. 通用寄存器组

寄存器是CPU内的重要组成部分，模型机的通用寄存器组包含3个8位寄存器

A、B、C，实现对此3个寄存器的读写操作。其接口及功能如下：

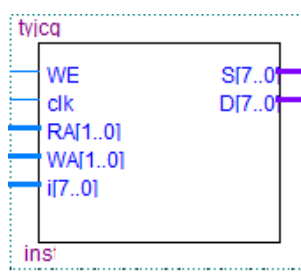

操作	CLK	WE	RAA[1..0]	RWBA[1..0]	功能
读			00或01或10	00或01或10	根据RAA[1..0]的值从A,B,C中选择一个寄存器的值由S口输出 根据RWBA[1..0]的值从A,B,C中选择一个寄存器的值由D口输出
写		0	XX	00或01或10	控制信号WE为0，根据RWBA[1..0]的值，在时钟下降沿将外部输入写入A,B,C三个寄存器中的某个寄存器。

4. RAM

半导体存储器的种类很多，从功能上可以分为只读存储器ROM和随机存储器RAM两大类。


随机存储器RAM是与CPU直接交换数据的内部存储器，也叫主存（内存）。它

可以随时读写，而且速度很快，通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。

存储元是构成存储器的存储介质，它可存储一个二进制位。由若干个存储元组成一个存储单元，然后再由许多存储单元组成一个存储器。一个存储器包含许多存储单元，每个存储单元可存放一个字节。每个存储单元的位置都有一个编号，即地址，一般用十六进制表示。一个存储器中所有存储单元可存放数据的总和称为它的存储容量。比如，一个存储器的地址码由8位二进制数（即2位十六进制数）组成，则可表示2的8次方，即256个存储单元地址，每个存储单元存放一个字节，则该存储器的存储容量为256×8，即2Kbit。


本实验可采用Quartus中已有的参数化模块来定制RAM功能，在【Symbol】元件库的【megafunctions】|【storage】中选择LPM_RAM_IO，创建RAM时加载初始化数据文件，初始化文件的创建过程是：【File】|【New】|【Memory Initialization File】。

LPM_RAM_IO的符号及功能如下：

 

CLK	We (XL)	outenab (DL)	功能
	0	0	Dio<=高阻态Z
	1	0	Dio的数据写入address所指定的存储单元
	0	1	address所指定的存储单元数据从dio输出

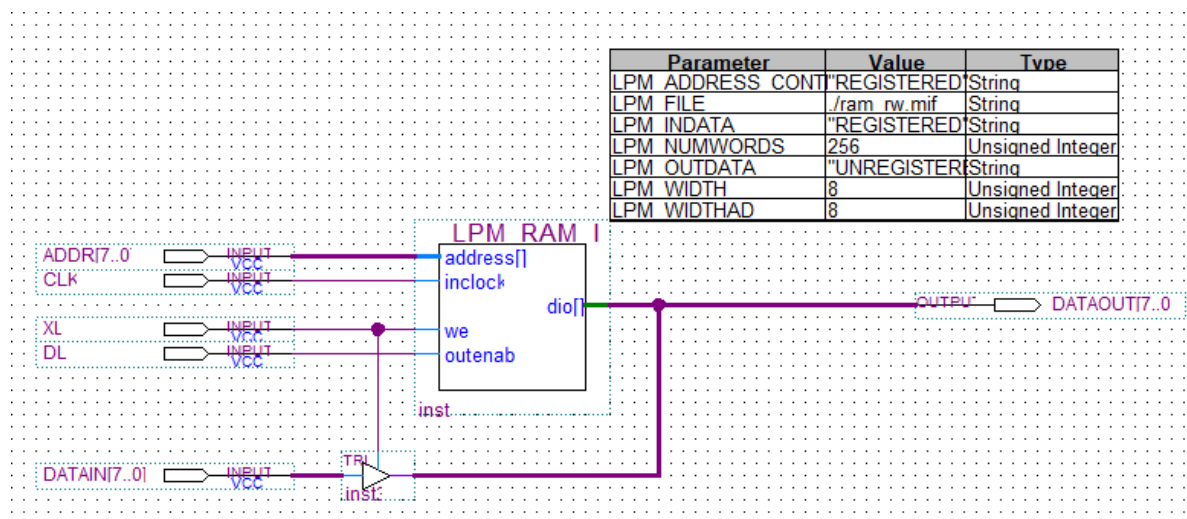ADDR[7..0]指定访问RAM的地址，加载时钟CLK，XL为1，将外部输入DATAIN[7..0]写入RAM的对应存储单元。不改变ADDR[7..0]的值，这时DL为1，读取RAM，查看DATAOUT[7..0]中的输出是否跟前面写入的数据是否一致，从而学习对RAM的读写操作。RAM读写操作的参考电路如图所示：



三、实验内容

1. 用 VHDL 语言设计 SM;
2. 用 VHDL 语言设计一个 8 位的指令计数器 PC;
3. 用 VHDL 语言设计 3 个 8 位寄存器组成的寄存器组，实现读写操作。
4. 用 LPM_RAM_IO 定制一个 256*8 的 RAM，实现对 RAM 的读写操作;

四、实验方法

1、

实验方法

采用基于 FPGA 进行数字逻辑电路设计的方法。

采用的软件工具是 Quartus II。

2、

实验步骤

1、新建，编写源代码。

(1). 选择保存项和芯片类型: 【File】-【new project wizard】-【next】-【next】(-【properties】(type=AHDH)-【next】(family=FLEX10K; name=EPF10K10TI144-4)-【next】-【finish】

(2). 新建: 【file】-【new】(第二个 AHDH File)-【OK】

2、写好源代码，保存文件

3、编译与调试。确定源代码文件为当前工程文件，点击【processing】-【start compilation】进行文件编译，编译成功。

4、波形仿真及验证。新建一个 vector waveform file。

5、时序仿真或功能仿真。

6、查看 RTL Viewer: 【Tools】-【netlist viewer】-【RTL viewer】。

五、实验过程

SM:

1、编译过程

a) 源代码如图 (VHDL 设计)


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity SM is
    port (clk, EN: in std_logic;
          z: out std_logic);
end SM;
architecture SM_arc of SM is
    signal SM: std_logic := '0';
    begin
        process (EN, clk)
        begin
            if (clk' event and clk = '0') then
                if (EN = '1') then
                    z <= not SM;
                    SM <= not SM;
                else
                    z <= SM;
                end if;
            end if;
        end process;
    end SM_arc;
end

```

b) 编译、调试过程
编译成功

c) RTL 视图

 


2、功能仿真

a) 功能仿真过程

做好上述步骤后，在【processing】中选择【simulator tool】-【generate functional simulation netlist】-【start simulation】

b) 功能仿真图

 

b) 结果分析及结论

适中下降沿时:

当 EN=0 时, SM=0, 不变;

当 EN=1 时, SM=1, 取反;

仿真结果正确。

PC:

3、编译过程

a) 源代码如图 (VHDL 设计)

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity PC is
    port(ld,inc,clk:in std_logic;
         a:in std_logic_vector(7 downto 0);
         c:out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end PC;
architecture bhv of PC is
    signal address:std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
begin
    process(clk)
    begin
        if(clk' event and clk='0') then
            if(inc='1' and ld='0') then
                address<=address + "00000001";
            elsif(inc='0' and ld='1') then
                address<=a;
            end if;
        end if;
    end process;
    c<=address;
end architecture;

```

b) 编译、调试过程

编译成功

c) RTL 视图

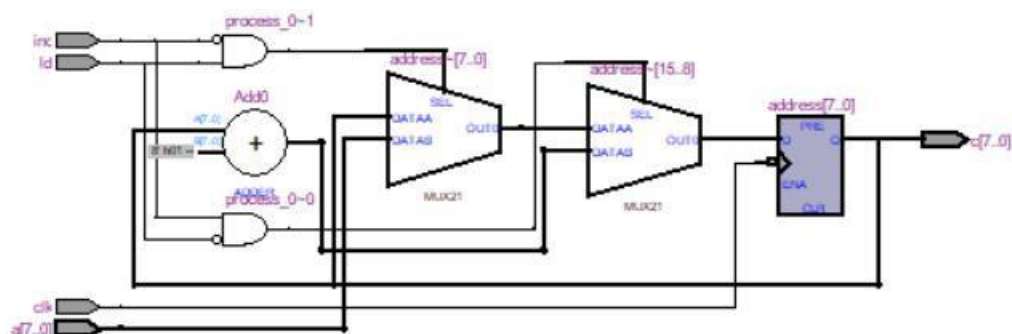


4、 功能仿真

c) 功能仿真过程

做好上述步骤后，在【processing】中选择【simulator tool】-【generate functional simulation netlist】-【start simulation】

b)功能仿真图

 

d) 结果分析及结论

当时钟下降沿时：

当 Inc=0, ld=1, a=11000100 时, c 自动加一, C=00000001;

当 Inc=1, ld=0, a=10001000 时, a 的值写向 c, C=10001000;

其余情况 c 保持上一次操作的值不变。

仿真结果正确。

寄存器组：

5、 编译过程

a) 源代码如图（VHDL 设计）


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity SRG_Group is
    port (WE,clk:in std_logic;
          RA,WA:in std_logic_vector(1 downto 0);
          i:in std_logic_vector(7 downto 0);
          S,D:out std_logic_vector(7 downto 0);
          aa,bb,cc:out std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"
    );
end SRG_Group;
architecture bhv of SRG_Group is
    signal a,b,c:std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
begin
    process (clk,WE,RA,WA)
    begin
        if (WE='0' and falling_edge(clk)) then
            if WA="00" then a<=i;
            elsif WA="01" then b<=i;
            elsif WA="10" then c<=i;
            end if;
        end if;

        if RA="00" then S<=a;
        elsif RA="01" then S<=b;
        elsif RA="10" then S<=c;
        end if;


        if WA="00" then D<=a;
        elsif WA="01" then D<=b;
        elsif WA="10" then D<=c;
        end if;
    end process;
    aa<=a;
    bb<=b;
    cc<=c;
end bhv;

```

b) 编译、调试过程

编译成功

c) RTL 视图

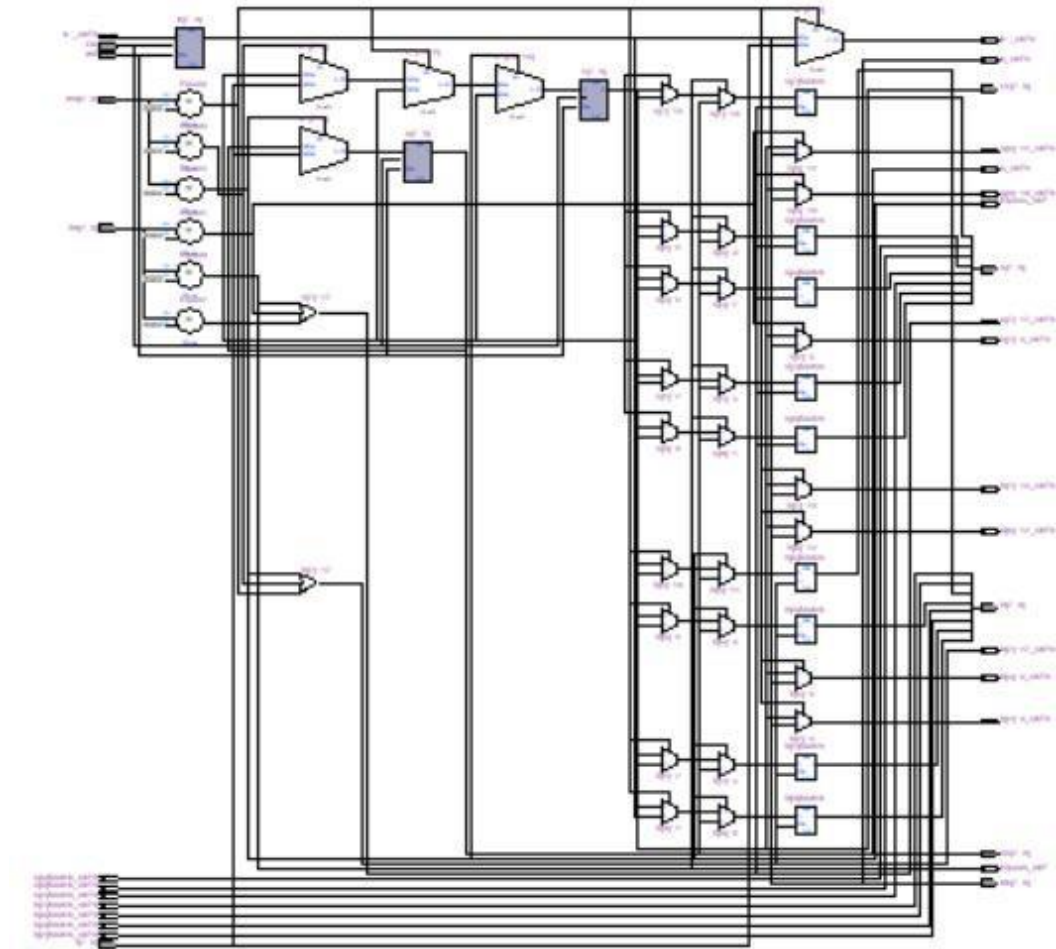


6、功能仿真

e) 功能仿真过程

做好上述步骤后，在【processing】中选择【simulator tool】-【generate functional simulation netlist】-【start simulation】

a) 功能仿真图

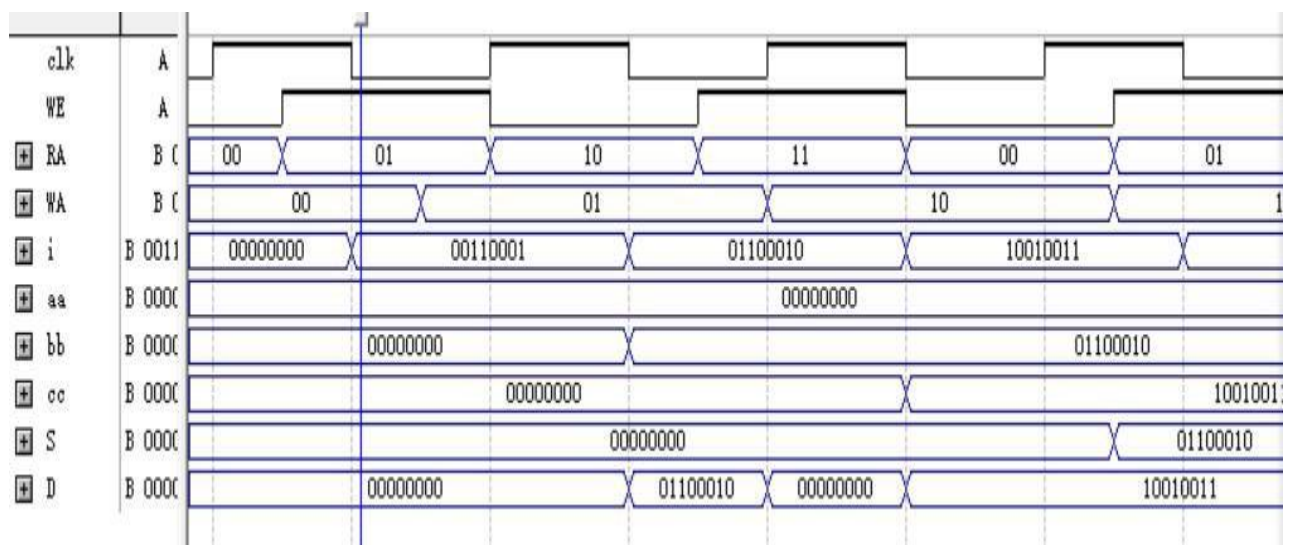

当时钟下降沿且 $WE=0$ 时:

WA=00, i=00000000 时, aa=00000000, bb=00000000, cc=00000000;

WA=10, i=10010011 时, aa=00000000, bb=01100010, cc=10010011;

WA=10, i=10010011时, aa=00000000, bb=01100010, cc=10010011;

当 RA=00 时, S=aa=00000000;

当 RA=10 时, S=cc=00000000:

当 WA=01 时, D=bb=01100010:

当 $WA=10$ 时, $D=cc=10010011$:


将外部输入 $i=01100010$ 写入 b 寄存器中，从 S 口输出 b 寄存器储存的值

从 D 口输出 c 寄存器储存的值:

仿真结果正确。

7、编译过程



a) 原理图

 

编译成功

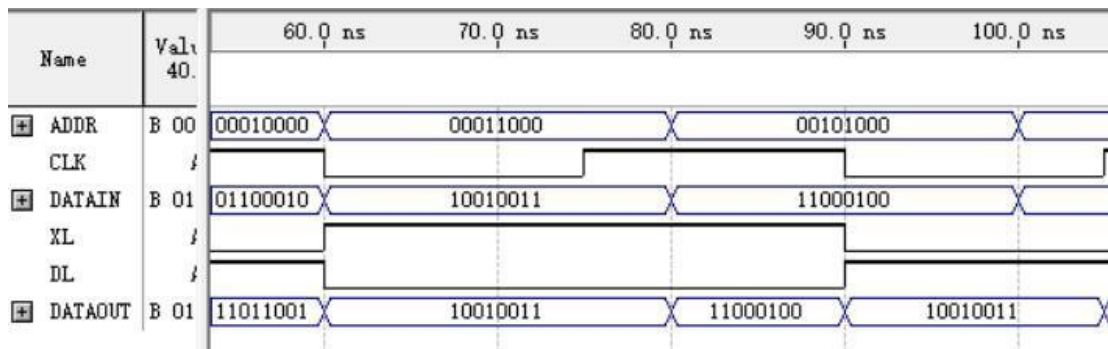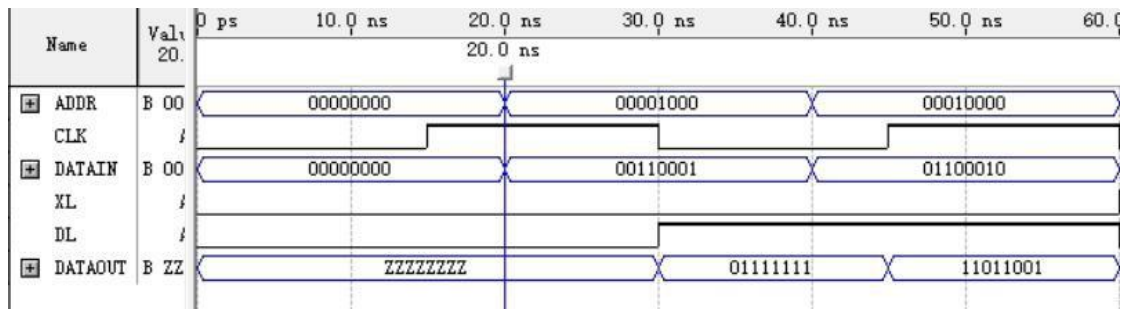f) 功能仿真过程

做好上述步骤后，在【processing】中选择【simulator tool】-【generate functional simulation netlist】-【start simulation】



d) 结果分析及结论

RAM 为时钟上升沿时触发：

在时钟为 44.935ns（第二个时钟上升沿）时，XL=0，DL=1，从 mif 文件中读入 DATAOUT=11011001；

在时钟为 75.042ns 时，XL=1，DL=0，将外部输入写入 DATAOUT=DATAIN=10010011；

仿真结果正确。

六、实验结论

1、思考题

1) 时钟周期的上升沿实现对 RAM 的读写操作, 为何 PC, SM 以及寄存器组的操作是下降沿完成的?

RAM 进行存储操作时, 在时钟的上升沿到来时实现, 因为此时数据跟地址都已经是个稳定的状态, 这样才能保证数据的正确存储。

RAM 进行读数据时, 也在时钟的上升沿到来时实现, 因为此时读地址已经处于稳定的状态, 这样才能保证读到的数是相应地址内的数据, 数据在读时钟的上升沿到来后输出。

而对于 PC、SM 及寄存器组则在下降沿时进行操作稳定性更强。2)

总结 VHDL 语言描述时序部件的方法和常用语句。

时序逻辑电路具有“记忆”功能, 因此触发器是时序电路最常用的记忆元件, 任何时序逻辑电路都是以时钟信号为驱动信号, 在时钟信号边沿到来时发生状态变化。

常用语句:

EVENT:

上升沿检测表达式和信号属性函数, 关键字 EVENT 是信号属性函数, 用来获得信号行为信号的函数称为信号属性函数。

例如:

CLK'EVENT AND CLK='1' 为检测时钟的上升沿的语句, 其作用为如果检测到 CLK 的上升沿, 表达式值为 TRUE。

If 语句:

在描述时序部件时, 首先考查时钟信号 CLK 的情况, 即满足 IF 语句条件的情况。

Process 语句:

当 CLK 发生变化时, PROCESS 语句被启动, IF 语句将测定条件表达式 CLK'EVENT AND CLK='1' 是否满足条件, 如果 CLK 的确出现了上升沿, 则满足条件表达式是对上升沿的检测, 于是执行后面的操作。

2、实验总结与实验心得

本次实验, SM, PC 以及寄存器组相对简单, 在自习阅读实现指导书自己可以独立完成。RAM 对于我来说你比较难, 阅读完实验指导书, 不能够很好地理解功能以及实现方式。在网络查找资料后, 才完成。通过本次实现, 我学习了如何通过 quartus 已有的参数模块实现来定制 RAM, 对于 symbol 元件库有了一定的了解。