

实验二 多路复用器与加法器的实现

班级 计科1907 姓名 杨杰 学号 201908010705

一、实验目的

1. 熟悉多路复用器、加法器的工作原理。
2. 学会使用VHDL语言设计多路复用器、加法器。
3. 掌握generic的使用，设计n-1多路复用器。
4. 兼顾速度与成本，设计行波加法器和先行进位加法器。

二、实验背景

1. 多路复用器，又名多路选择器、多路开关

多路复用器是一个组合电路，它可以从多个输入中选择一个输入，并将信息直接传输到输出。选择哪一条输入线由一组输入变量控制，它们被称为选择输入。

通常， 2^n 条输入线要n个选择输入，选择输入的位组合决定选择哪个输入线。例如n=1的2-1多路复用器。这个复用器有两个信息输入I0和I1，一个单独的选择输入S，电路的真值表如表1所示。

表12-1多路复用器真值表

S	I ₀	I ₁	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

分析真值表可知，如果选择输入S=0，多路复用器输出为I0的值；如果选择输入S=1，多路开关输出I1的值。这样，S不是选择输入I0就是选择输入I1到输出Y。通过这些讨论，可以看出，2-1多路复用器输出Y的方程式为

$$Y = \bar{S}I_0 + SI_1$$

2. 运用generic设计n位加法器，再调用n位加法器实现4位加法器。

a) n位加法器

```

libraryieee;
useieee.std_logic_1164.all;
useieee.std_logic_unsigned.all;

entitypar_addisgen
    eric(n:integer);
    port(a,b:instd_logic_vector(n-
        1downto0);s:outstd_logic_vector(n-
        1downto0);c:outstd_logic);
endpar_add;

architectureexaofpar_addis
    signalt:std_logic_vector(ndownto0);b
    egin
        t<=('0'&a)+('0'&b);
        s<=t(n-
            1downto0);c<=t(n);
    endexa;

```

b) 调用n位加法器，定制4位加法器

```

libraryieee;
useieee.std_logic_1164.all;
useieee.std_logic_unsigned.all;

entityadd3is
    port(x,y:instd_logic_vector(3downto0);ci
        n:instd_logic;
        s:outstd_logic_vector(3downto0);c
        out:outstd_logic);
endadd3;

architectureexaofadd3isco
    mponentpar_addisgeneric
    (n:integer);
    port(a,b:instd_logic_vector(n-
        1downto0);s:outstd_logic_vector(n-
        1downto0);c:outstd_logic);
endcomponent;
signalsum:std_logic_vector(3downto0);si
gnalmid:std_logic_vector(4downto0);sig
nalc3:std_logic;
begin
    g0:par_addgenericmap(n=>4)portmap(a=>x,b=>y,s=>sum,c=>c3);mid
    <=(c3&sum)+("0000"&cin);

```

```
s<=mid(3downto0);c
```

```
out<=mid(4);
```

```
endexa;
```

3. 行波进位加法器

全加器


全加器是实现三位数相加的组合逻辑电路，共有三个输入，两个输出。输入变量中的两个用X和Y表示，代表两个加数，第三个输入Z表示低位产生的进位。两个输出用S(和)与C(进位)来表示。输出值由三位输入的算术和决定。当所有输入都为0时，输出均为0。当输入仅有一个为1或三个全为1时，输出S为1。当输入有两个或三个为1时，则输出C为1。全加器的布尔表达式用异或运算表示可写成：

$$S=X \oplus Y \oplus Z$$

$$C=XY+YZ+XZ$$

四位行波进位加法器

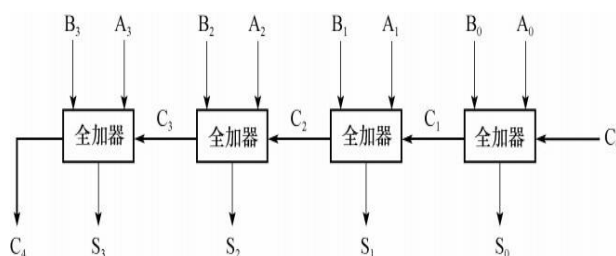四位行波进位加法器由四个全加器级联形成。被加数A和加数B的下标从右至左依次递增，下标0表示最低有效位，进位位将整个全加器链式地连接起来。并行加法器的进位输入为C₀，进位输出为C₄。一个n位的行波进位加法器需要n个全加器，每个进位输出连接到下一个高位全加器的进位输入。



4. 先行进位加法器

行波进位加法器需要一级一级的进位，进位延迟很大。先行进位加法器（也叫超前进位加法器）可以有效的减少进位延迟。

设二进制加法器的第i位输入为X_i、Y_i，输出为S_i，进位输入为C_i，进位输出为C_{i+1}

则有

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i \cdot Y_i + X_i \cdot C_i + Y_i \cdot C_i = X_i \cdot Y_i + (X_i + Y_i) \cdot C_i$$

令 $G_i = X_i \cdot Y_i$, $P_i = X_i + Y_i$

则 $C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i$

当 X_i 和 Y_i 都为1时, $G_i=1$, 产生进位 $C_{i+1}=1$

当 X_i 和 Y_i 有一个为1时, $P_i=1$, 传递进位 $C_{i+1}=C_i$

因此 G_i 定义为进位产生信号, P_i 定义为进位传递信号。 G_i 的优先级比 P_i 高, 也就是说: 当 $G_i=1$ 时 (当然此时也有 $P_i=1$), 无条件产生进位, 而不管 C_i 是多少;

当 $G_i=0$ 而 $P_i=1$ 时, 进位输出为 C_i , 跟 C_i 之前的逻辑有关。

下面推导4位超前进位加法器。设4位加数和被加数为A和B, 进位输入为 C_{in} , 进位输出为 C_{out} , 对于第 i 位的进位产生 $G_i = A_i \cdot B_i$, 进位传递 $P_i = A_i + B_i, i=0,1,2,3$

这各级进位输出, 递归的展开 C_i , 有:

$$C_0 = C_{in}$$

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0) = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

$$C_4 = G_3 + P_3 \cdot C_3 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

$$C_{out} = C_4$$

由此可以看出, 各级的进位彼此独立产生, 只与输入数据和 C_{in} 有关, 将各级间的进位级联传播给去掉了, 因此减小了进位产生的延迟。

每个等式与只有三级延迟的电路对应, 第一级延迟对应进位产生信号和进位传递信号, 后两级延迟对应上面的积之和, 这可从RTL视图中看到。

同时由真值表可以简单地得出第 i 位的和为:

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i = (X_i \cdot Y_i) \oplus (X_i + Y_i) \oplus C_i = G_i \oplus P_i \oplus C_i$$

三、实验内容

1. 用VHDL语言设计8重3-1多路复用器;
2. 用VHDL语言设计n-1多路复用器, 调用该n-1多路复用器定制为8-1多路复用器。

3. 用VHDL语言设计4位行波进位加法器。
4. 用VHDL语言设计4位先行进位加法器。

四、实验要求

1. 进实验室前，请写一份预习报告；如有疑问，可在学习通平台相互讨论。
2. 预习报告内容有：
 - 8重3-1多路复用器的VHDL程序；
 - n-1多路复用器，调用该n-1多路复用器定制为8-1多路复用器的VHDL程序；
 - 4位行波进位加法器的VHDL程序。
 - 4位先行进位加法器的VHDL程序。
3. 在文本编辑区使用VHDL硬件描述语言设计功能块，再利用波形编辑区进行仿真，以此验证电路的逻辑功能是否正确，最后在Tool下用netlistviewer查看RTLviewer，以查看实现的RTL电路图。
4. 实验结束前，由指导老师检查了仿真波形后方可离开。
5. 最后撰写实验报告，提交到学习通平台，并在平台上分享设计的警告、资源消耗以及RTL视图。
6. 评判各种实现方案，并打分。

五、实验方法与步骤

1、实验方法

采用基于FPGA进行数字逻辑电路设计的方法。

采用的软件工具是QuartusII。

2、实验步骤

- 1、新建，编写源代码。

(1).选择保存项和芯片类型：【File】-【newprojectwizard】-【next】-【next】（-【properties】（type=AHDL）-【next】（family=FLEX10K；name=EPF10K10TI144-4）-【next】-【finish】

- (2).新建：【file】-【new】（第二个AHDLFile）-【OK】

- 2、写好源代码，保存文件

- 3、编译与调试。确定源代码文件为当前工程文件，点击【processing】-【startcompilation】进行文件编译，编译成功。

- 4、波形仿真及验证。新建一个vectorwaveformfile。

5、时序仿真或功能仿真。

6、查看RTLViewer: 【Tools】 - 【netlistviewer】 - 【RTLviewer】。

六、实验过程

(1) 8重3-1多路复用器

1、编译过程

a) 源代码如图 (VHDL设计)


```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity mul_8_3_1 is
4  port(s:in std_logic_vector (1 downto 0);
5  x1: in std_logic_vector(7 downto 0);
6  x2: in std_logic_vector(7 downto 0);
7  x3: in std_logic_vector(7 downto 0);
8  y:out std_logic_vector(7 downto 0));
9  end mul_8_3_1;
10 architecture one of mul_8_3_1 is
11 begin
12 with s select
13 y(0)<=x1(0) when"00",
14      x2(0) when"01",
15      x3(0) when"10",
16      null when "11";
17 with s select
18 y(1)<=x1(1) when"00",
19      x2(1) when"01",
20      x3(1) when"10",
21      null when "11";
22 with s select
23 y(2)<=x1(2) when"00",
24      x2(2) when"01",
25      x3(2) when"10",
26      null when "11";
27 with s select
28 y(3)<=x1(3) when"00",
29      x2(3) when"01",
```

```
30         x3(3) when "10",
31         null when "11";
32     with s select
33     y(4) <= x1(4) when "00",
34         x2(4) when "01",
35         x3(4) when "10",
36         null when "11";
37     with s select
38     y(5) <= x1(5) when "00",
39         x2(5) when "01",
40         x3(5) when "10",
41         null when "11";
42     with s select
43     y(6) <= x1(6) when "00",
44         x2(6) when "01",
45         x3(6) when "10",
46         null when "11";
47     with s select
48     y(7) <= x1(7) when "00",
49         x2(7) when "01",
50         x3(7) when "10",
51         null when "11";
52 end one;
```

b)编译、调试过程

编译通过，无警告信息。

c)RTL视图

 


d)结果分析及结论
能够实现老师的全部要求。

2、波形仿真

a)波形仿真过程（详见实验步骤）

b)波形仿真波形图

 

c)结果分析及结论

当选择输入为 0 时, 输出 I1; 当选择输入为 2 时, 输出为 I3; 当选择输入为 1 时, 输出为 I2; 当输入 11 时, 输出“XXXXXXXX”. 结果正确, 有延迟存在。

3、时序仿真

a) 时序仿真过程

做好上述步骤后, 编译【classictiminganalysis】-在compilationreport中选择【timinganalysis】-【tpd】(引脚到引脚的延时)

b) 时序仿真图


tpd					
	Slack	Required P2P Time	Actual P2P Time	From	To
17	N/A	None	16.300 ns	S[0]	Y[5]
18	N/A	None	16.300 ns	S[0]	Y[4]
19	N/A	None	16.300 ns	S[0]	Y[3]
20	N/A	None	16.300 ns	S[0]	Y[2]
21	N/A	None	16.300 ns	S[0]	Y[1]
22	N/A	None	16.300 ns	I2[1]	Y[1]
23	N/A	None	16.300 ns	I2[0]	Y[0]
24	N/A	None	16.300 ns	I1[0]	Y[0]
25	N/A	None	16.300 ns	S[0]	Y[0]
26	N/A	None	15.800 ns	S[1]	Y[6]
27	N/A	None	15.800 ns	S[1]	Y[5]
28	N/A	None	15.800 ns	S[1]	Y[4]
29	N/A	None	15.800 ns	S[1]	Y[3]
30	N/A	None	15.800 ns	S[1]	Y[2]
31	N/A	None	15.800 ns	S[1]	Y[1]
32	N/A	None	15.800 ns	S[1]	Y[0]
33	N/A	None	15.400 ns	I3[7]	Y[7]
34	N/A	None	14.900 ns	I3[5]	Y[5]
35	N/A	None	14.900 ns	I3[4]	Y[4]
36	N/A	None	14.800 ns	I3[3]	Y[3]
37	N/A	None	14.800 ns	I3[2]	Y[2]
38	N/A	None	14.700 ns	I3[1]	Y[1]
39	N/A	None	14.600 ns	I3[6]	Y[6]
40	N/A	None	12.900 ns	I3[0]	Y[0]

4、功能仿真

a) 功能仿真过程

做好上述步骤后, 在【processing】中选择【simulatortool】-【generatefunctionalsimulationnetlist】-【startsimulation】

b)功能仿真图

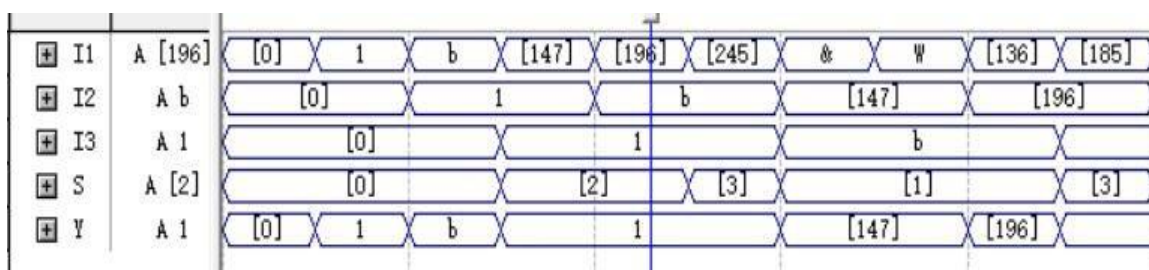

c)结果分析及结论

功能选择没有延迟，当选择输入为0时，输出I1;当选择输入为2时，输出为I3；当选择输入为1时，输出为I2；当输入11时，输出“XXXXXXXX”.结果正确。

(2) 调用 n-1 多路复用器定制为 8-1 多路复用器

1.编译过程

a) 源代码如图（VHDL设计）

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  entity TSOC is
5  generic (n:integer:=4);
6  port (a:in std_logic_vector(n-1 downto 0);
7        b:in std_logic_vector(2**n-1 downto 0);
8        s:out std_logic
9        );
10 end TSOC;
11 architecture st of TSOC is
12 begin
13 process (a,b)
14 variable i:integer range 0 to 2**n-1;
15 begin
16 i:=conv_integer(a);
17 s<=b(i);
18 end process;
19 end st;

```

```


1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  entity n_1_mul is
5  port(a:in std_logic_vector(2 downto 0);
6       b:in std_logic_vector(7 downto 0);
7       s:out std_logic
8       );
9  end n_1_mul;
10 architecture s of n_1_mul is
11 component TSOC is
12 generic (n:integer:=3);
13 port(a:in std_logic_vector(n-1 downto 0);
14      b:in std_logic_vector(2**n-1 downto 0);
15      s:out std_logic
16      );
17 end component;
18 begin
19 gate:TSOC generic map(3) port map(a,b,s);
20 end s;

```

b)编译、调试过程

编译通过，无警告信息。

c)RTL视图

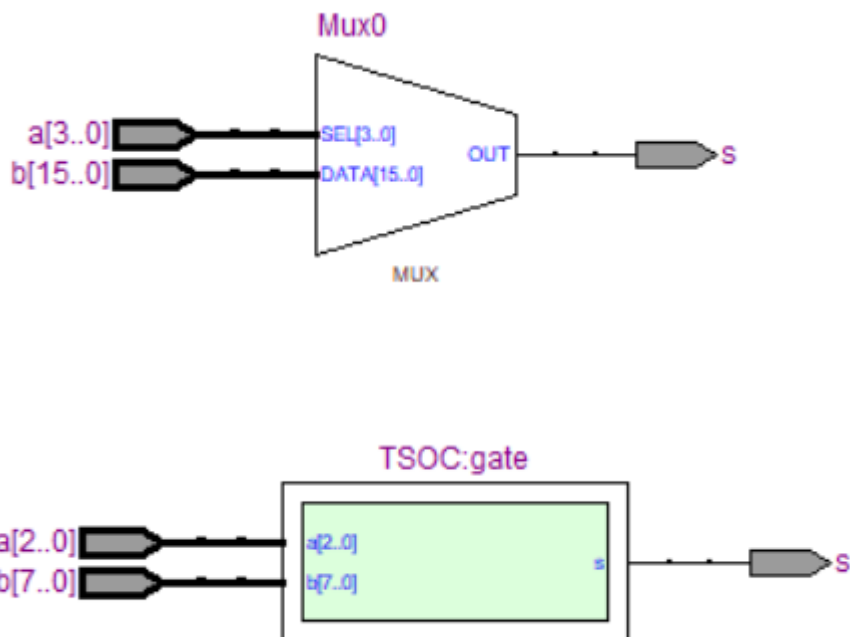


d)结果分析及结论

能够实现老师的全部要求。

2. 波形仿真

a) 波形仿真过程（详见实验步骤）

b) 波形仿真波形图

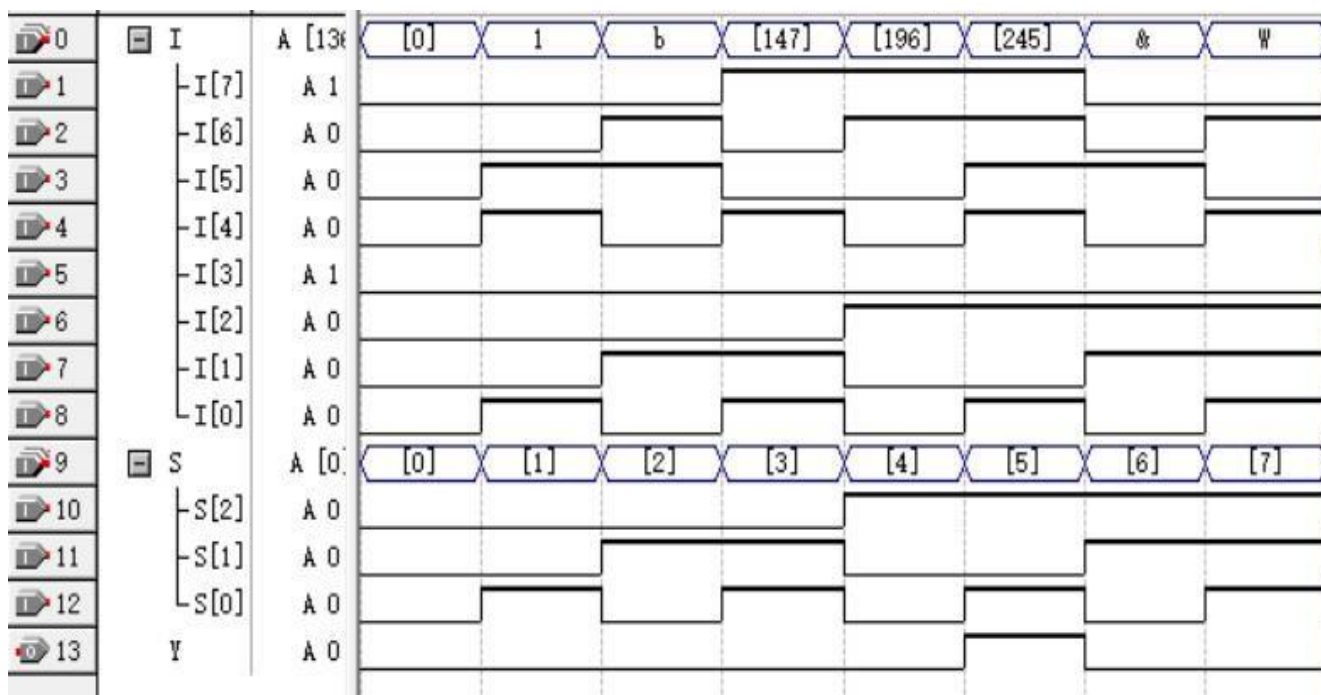

c) 结果分析及结论

当输入为000时，输出I0；当输入为001时，输出I1；当输入为010时，输出I2；当输入为011时，输出I3；当输入为100时，输出I4；当输入为101时，输出I5；当输入为110时，输出I6；当输入为111时，输出I7；结果正确，存在延迟。

3. 时序仿真

a) 时序仿真过程

做好上述步骤后，编译【classictiminganalysis】-在compilationreport中选择

【timinganalysis】-【tpd】（引脚到引脚的延时）

b) 时序仿真图

tpd					
	Slack	Required P2P Time	Actual P2P Time	From	To
1	N/A	None	20.900 ns	I[1]	Y
2	N/A	None	20.700 ns	I[0]	Y
3	N/A	None	19.100 ns	S[0]	Y
4	N/A	None	19.100 ns	I[6]	Y
5	N/A	None	19.100 ns	S[1]	Y
6	N/A	None	18.600 ns	I[4]	Y
7	N/A	None	18.300 ns	I[2]	Y
8	N/A	None	17.800 ns	I[3]	Y
9	N/A	None	16.200 ns	I[5]	Y
10	N/A	None	15.700 ns	I[7]	Y
11	N/A	None	14.600 ns	S[2]	Y


4.功能仿真

a)功能仿真过程

做好上述步骤后，在【processing】中选择【simulatortool】 -

【generatefunctionalsimulationnetlist】 - 【startsimulation】

b)功能仿真图

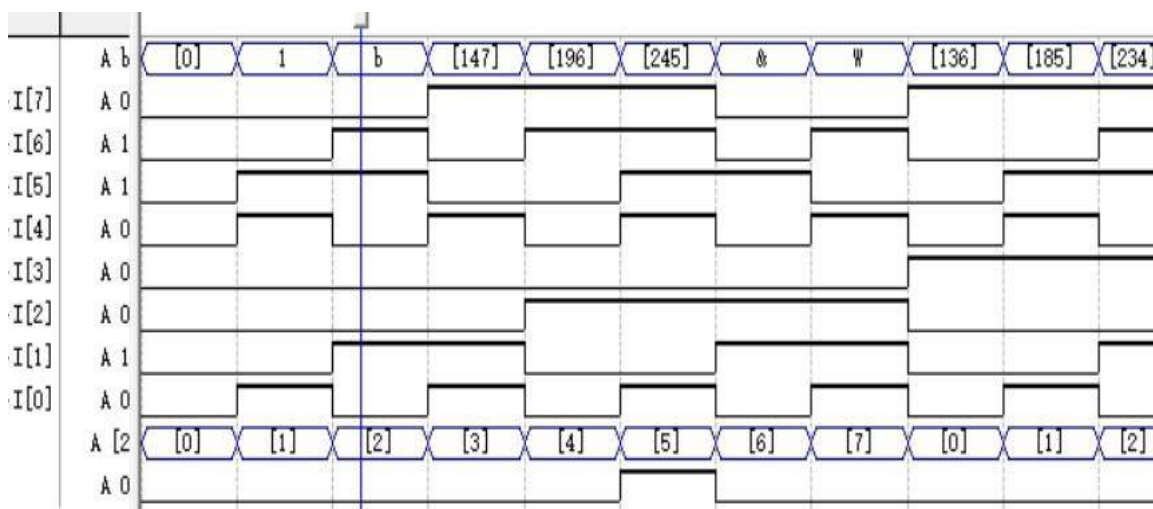

c)结果分析及结论

当输入为000时，输出I0；当输入为001时，输出I1；当输入为010时，输出I2；当输入为011时，输出I3；当输入为100时，输出I4；当输入为101时，输出I5；当输入为110时，输出I6；当输入为111时，输出I7;结果正确，不存在延迟。

七、实验心得

收获:

- 1) 在实验的具体操作中, 对多路复用器以及加法器有了更进一步的了解。
- 2) 对行波加法器和先行进位加法器有了更深入的理解。
- 3) 学习了如何利用component原件例化语句以及port map的方式实现多个模块之间信号的互联。
- 4) 学习了如何利用generic类属参数语句设计实体和其外部环境通信的参数传递静态的信息, 使可以在实体之外改变参数n的值, 从而改变电路的规模。

实验操作应注意:

- (1) 顶层文件的实体名只能有一个, 而且注意符号文件不能与顶层文件的实体名相同。
- (2) 保存波形文件时, 注意文件名必须与工程名一致, 因为在多次为一个工程建立波形文件时, 一定要注意保存时文件名要与工程名一致, 否则不能得到正确的仿真结果。

八、思考题

1. 多路复用器的实现方法很多, 请总结两种以上实现方法。

- a) when-else的VHDL数据流描述法
- b) with-select的VHDL数据流描述法
- c) 二进制转化与generic的参数化VHDL描述法
- d) Verilog结构描述法
- e) 采用布尔表达式的Verilog条件数据流描述法

2. 总结VHDL语言描述多路复用器的方法和常用语句。

方法:

第一种: 在实体中定义选择输入、输入、输出信号, 在结构体中按照要求利用when-else语句进行选择输出。

第二种: 在顶层模块利用generic设计一个n-1多路复用器, 在底层模块给n赋值, 两个模块之间的信号通过portmap的方式, 实现模块之间的信号互联。

常用语句:

并行语句、when-else语句

generic类属参数语句: GENERIC([常数名 数据类型 [: 设定值]

条件信号赋值语句:

语法结构:

目标信号<=表达式1 when 条件1 else

表达式2 when 条件2 else

表达式3 when 条件3 else

...

表达式n-1 when 条件n-1 else

表达式n;

选择信号赋值语句:

语法结构:

with 表达式 select

目标信号<=表达式1 when 选择条件1,

表达式2 when 选择条件2,

...

表达式n when 选择条件n;

component元件例化语句:

语法格式:

component引用的元件名

generic参数说明;

port端口说明;

endcomponet;